

Chirag solanki

15035

Answer 1

```
module moore1011
```

```
(input clk, rst, inp,
```

```
output reg outp);
```

```
reg [2:0] state;
```

```
parameter S0=0, S1=1, S2=2, S3=3,S4=4;
```

```
always @(posedge clk, posedge rst)
```

```
if(rst==1)
```

```
state<=S0;
```

```
else
```

```
case(state)
```

```
S0: if(inp)
```

```
state<=S1;
```

```
else
```

```
state<=S0;
```

```
S1: if(inp)
```

```
state<=S1;
```

```
else
```

```
state<=S2;
```

```
S2: if(inp)
```

```
state<=S3;
```

```
else
```

```
state<=S0;
```

```
S3: if(inp)
```

```
state<=S4;
```

```
else
```

```
state<=S1;
```

```
S4: if(inp)
```

```
state<=S0;
```

```
else
```

```
state<=S2;
```

```
endcase
```

```
///output logic
```

```
always @(state)
```

```
case(state)
```

S0:

outp<=0;

S1:

outp<=0;

S2:

outp<=0;

S3:


outp<=0;

S4:

outp<=1;

endcase

endmodule

 

Answer 3

```
module bitDiv7(  
  clk,  
  rst,  
  in_i,  
  flag_o  
);  
  Input clk;  
  
  Input rst;  
  
  Input in_i;  
  
  Output flag_o;  
  
  Reg flag_o;  
  
  Parameter pIdle= 4'b0000;  
  
  Parameter pRem0= 4'b0001;  
  
  Parameter pRem1= 4'b0010;  
  
  Parameter pRem2= 4'b0011;  
  
  Parameter pRem3= 4'b0100;  
  
  Parameter pRem4= 4'b1010;  
  
  Parameter pRem5= 4'b0011;  
  
  Parameter pRem6= 4'b1110;  
  
  reg[2:0] curSt_r;  
  
  reg[2:0] nxtSt_r;
```

```
always@(posedge clk) begin
```

```
if(rst)curSt_r <= #1 pIdle;
```

```
elsecurSt_r <= #1 nxtSt_r;
```

```
end
```

```
always @ (*)begin
```

```
flag_o = 1'b0;
```

```
case (curSt_r)
```

```
pIdle: begin
```

```
if(rst) nxtSt_r = pIdle;
```

```
else begin
```

```
if(in_i)nxtSt_r = pRem1;
```

```
elsebegin
```

```
flag_o = 1'b1;
```

```
nxtSt_r = pRem0;
```

```
end
```

```
end
```

```
pRem0: begin
```

```
if(in_i)nxtSt_r = pRem1;
```

```
elsebegin
```

```
flag_o = 1'b1;
```

```
nxtSt_r = pRem0;
```

end

end

pRem1: begin

if(in_i)nxtSt_r = pRem3;

elsenxtSt_r = pRem2;

end

pRem2: begin

if(in_i)begin

flag_o = 1'b1;

nxtSt_r = pRem0;

end

elsenxtSt_r = pRem4;

end

pRem3: begin

if(in_i)nxtSt_r = pRem2;

elsenxtSt_r = pRem1;

end

pRem4: begin

if(in_i)nxtSt_r = pRem4;

elsenxtSt_r = pRem3;

end

pRem5: begin

if(in_i)nxtSt_r = pRem5;

elsenxtSt_r = pRem4;

end

pRem6: begin

if(in_i)nxtSt_r = pRem6;

elsenxtSt_r = pRem5;

end

default:nxtSt_r = pIdle;

endcase

end

endmodule